

使用 C2000™ 可配置逻辑块 (CLB) 进行设计

Nima Eskandari

摘要

C2000 可配置逻辑块 (CLB) 是一组可配置的逻辑模块，它们通过软件互联以实施定制的数字逻辑功能。在本应用报告中，我们将设计并测试一个简单的定制数字逻辑系统。我们会介绍和设置 CLB 模块内的每个可配置块，以实施所需的定制系统。

内容

1	简介	3
2	补充在线信息	3
3	设计概述	4
4	对输入采样	5
5	在 FSM 子模块中部署状态机	6
6	生成 PWM 信号	9
7	修改 PWM 周期和占空比	12
8	已完成的设计	15
9	输入 X-BAR、输出 X-BAR 和 CLB X-BAR	17
10	运行示例项目	20
11	总结	25
12	参考文献	25

附图目录

1	状态机图	4
2	COUNTER0 配置	5
3	LUT0 和 LUT1 配置	6
4	FSM1 S0 卡诺图	7
5	FSM1 S1 卡诺图	7
6	FSM1 输出卡诺图	8
7	OUTLUT4 和 OUTLUT5 配置	8
8	FSM2 配置	10
9	COUNTER1 配置	10
10	FSM0 配置	11
11	OUTLUT0 和 OUTLUT2 配置	12
12	LUT2 配置	13
13	HLC 配置	14
14	已完成的设计方框图	16
15	此示例的无效连接	17
16	CLB BOUNDARY 输入多路复用	18
17	TSM320F28379D LaunchPad 连接	20
18	使用表达式窗口更改 PWM 周期和占空比	22
19	PWM 占空比为 1000，周期为 2000	23
20	示波器 - PWM 占空比为 1000，周期为 2000	23
21	PWM 占空比为 3000，周期为 4000	24

22 示波器 - PWM 占空比为 3000, 周期为 4000..... 25

附表目录

1 FSM 真值表..... 6

商标

C2000, s1, Code Composer Studio are trademarks of Texas Instruments.

1 简介

为了了解 CLB，本文档将分别介绍每个可配置块，并说明它们如何配合使用。CLB 子系统包含多个相同的逻辑块。F2837xD CLB 子系统中有四个相同的逻辑块，其他器件包含的逻辑块数量可能更多，也可能更少。每个逻辑块都包含：

- 4 输入查找表 (LUT4) 子模块
- 计数器子模块
- 有限状态机 (FSM) 子模块
- 输出 3 输入查找表（输出 LUT）子模块
- 高级控制器 (HLC) 子模块

设计一个简单的 4 态状态机。使用 CLB 逻辑块中的每个子模块，并显示它们的功能和用例。

2 补充在线信息

有关特定 C2000 器件上的 CLB 模块的更多信息，请参阅特定器件数据表和相应的技术参考手册 (TRM)。

本应用报告是使用 TMS320F2837xD 系列器件撰写的。下面列出了用于本应用报告的数据表和 TRM：

- [TMS320F2837xD 双核 Delfino™ 微控制器数据表](#)
- [TMS320F2837xD 双核 Delfino™ 微控制器技术参考手册](#)

[TI E2E™ 社区](#)还提供了其他支持。

3 设计概述

本档中使用的设计是一个简单的四态状态机。这四种状态为：

- 已打开
- 正在关闭
- 已关闭
- 正在打开

此设计类似于简单的车库门打开方式。我们使用两个外部输入来与状态机交互。其中包括：

- BOUNDARY IN0: 按钮输入，根据当前状态打开或关闭门
- BOUNDARY IN1: 传感器输入，指示门是否已完成关闭或打开动作

图 1 显示了 FSM 的状态以及如何利用外部输入在这些状态之间转换。

 


图 1. 状态机图

当 BOUNDARY IN0（按钮输入）为高电平时，系统将从已打开或已关闭状态转换为正在打开或正在关闭状态。当 BOUNDARY IN1（传感器输入）为高电平时，系统将从正在打开或正在关闭状态转换为已打开或已关闭状态。当 IN0 和 IN1 同时为高电平时，系统将从正在关闭转换为正在打开状态，或者从正在打开转换为正在关闭状态。所有其他输入组合都不会导致在状态机的状态之间转换。

4 对输入采样

设计这个特定系统的第一步是对外部输入进行采样，以便对最终的设计进行测试。我们将使用计数器每 50000 个时钟周期对 BOUNDARY IN0 和 IN1 进行一次采样，而不是将来自 GPIO 的源输入用作 BOUNDARY IN0 和 IN1。使用示波器显示正在关闭与正在打开状态之间的转换，以便于查看轮询结果。10 节 显示了这种情况。

将计数器模块 (COUNTER0) 与 LUT0 和 LUT1 配合使用，以生成采样输入信号，供 FSM 子模块随后使用。采样逻辑的要求如下所示：

- 使用 COUNTER0 每 50000 个时钟周期生成一个信号 (match1_val = 50000)
- 始终启用计数器 (mode0 = 1) 并进行计数 (mode1 = 1)
- 在发生 MATCH1 事件时重置计数器
- 使用 LUT0 和 LUT1
- 将两个输入信号 (BOUNDARY IN0 和 IN1) 与 COUNTER0 MATCH1 事件信号配合使用，以生成采样输入信号，供 FSM 随后使用

图 2 和图 3 显示了这些要求以及如何在示例项目的 SysConfig 设置中使用这些要求。

 


图 2. COUNTER0 配置

 


图 3. LUT0 和 LUT1 配置

5 在 FSM 子模块中部署状态机

图 1 中的状态机是利用上一节所生成的采样输入部署的。首先创建一个完整的真值表，其中包含输入以及状态机的当前状态和次态。FSM 子模块也会生成一个输出信号。在此设计中，当系统的状态转换为正在打开或正在关闭时，会将输出设置为高电平。稍后会在设计中使用此输出（用于门控 PWM 信号）。表 1 显示了此设计的完整真值表。

表 1. FSM 真值表

s0	s1	e0	e1	s0 次态	s1 次态	输出
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	1	1

使用 FSM 真值表，为 FSM 的 s0 态、s1 态和输出创建卡诺图。卡诺图有助于查找用于 s0、s1 和输出的 FSM 公式。

S0S1 \ e0e1	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	1	0
11	1	1	0	0
10	1	1	0	1

$$EQ S0 = (!e0 \& s0) \mid (e0 \& e1 \& !s0) \mid (!s0 \& !s1 \& e0) \mid (e0 \& !e1 \& !s1)$$

图 4. FSM1 S0 卡诺图

S0S1 \ e0e1	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	0	0	1
11	1	1	1	1
10	0	1	1	0

$$EQ S1 = (s1 \& !e1) \mid (s0 \& s1) \mid (s0 \& e1)$$

图 5. FSM1 S1 卡诺图

S0S1	e0e1	00	01	11	10
00		0	0	1	1
01		0	0	1	0
11		0	0	1	1
10		0	0	1	0

$$EQ\ OUTPUT = (e0\&e1) | (!s0\&!s1\&e0) | (s0\&s1\&e0)$$

图 6. FSM1 输出卡诺图

F28379D LaunchPad（用于测试此设计）会在 LaunchPad 上的 LED 上显示 FSM1 的 s0 和 s1™。OUTLUT4 和 OUTLUT5 将这些信号从 FSM1 导出到输出 X-BAR 中，并通过选择好的 X-BAR 以驱动 GPIO。当 GPIO34 和 GPIO31 的输出被拉低时，LaunchPad 上的 LED 将打开。FSM1 的 s0 和 s1 会因此反相，随后会通过 OUTLUT4 和 OUTLUT5 从 CLB 中输出。当 s0 和 s1 为高电平时，此反相会将 LED 打开。图 7 显示了 OUTLUT4 和 OUTLUT5 的 SysConfig 配置。

 


图 7. OUTLUT4 和 OUTLUT5 配置

6 生成 PWM 信号

CLB 可以使用自己的可配置块来生成 PWM 波形。假设需要在系统的状态为正在打开或正在关闭时生成 PWM 信号。对于此系统，来自 CLB 逻辑块的两个 PWM 信号分别是：

- 正在打开状态：第一个 PWM 信号有效，并具有可修改的周期和占空比，而第二个 PWM 信号保持低电平。
- 正在关闭状态：第一个 PWM 信号保持低电平，而第二个 LOW 信号有效并具有可修改的周期和占空比。

FSM0、FSM2 和 COUNTER1 生成 PWM 信号。计数器子模块用作 PWM 的主要部分，FSM0 和 FSM2 则构成逻辑的剩余部分。需要这些角色才能生成 PWM 波形。

将 COUNTER1 设置为在倒数计数模式下运行，并在计数器达到 ZERO 或指定的匹配值时生成信号。以下各项总结了对 COUNTER1 的要求：

- 从 load_val (mode1 = 0) 倒数计数。
- 当发生 counter=ZERO 事件时，将 load_val 加载到计数器中。
- 使用 COUNTER1 的 load_val 寄存器设置 PWM 信号的周期。
- 在后续步骤中使用在 counter=match1_val 时生成的事件。
- 使用 COUNTER1 的 match1_val 寄存器设置 PWM 的占空比。
- 计数器的启用信号是 mode0。此信号应当只在系统处于正在打开或正在关闭状态时有效（此信号将在后续步骤中创建，做为计数器的输入信号）。
- 当检测到状态转换为正在打开或正在关闭状态时，重置计时器（已经可以从 FSM1 输出获得此信号）。

这样就设置了基于时间的 PWM 计数器。接下来，创建只在系统处于正在打开或正在关闭状态时有效的信号。要创建此信号，需要将 FSM2 用作 3 输出 LUT 而非有限状态机。设置 FSM2 以满足以下要求：

- S0：只在正在打开状态激活时有效
- S1：只在正在关闭状态激活时有效
- 输出：在正在关闭或正在打开状态激活时有效

将来自 FSM2 的输出用作 COUNTER1 mode0 的输入。COUNTER1 的 Mode0 只在系统处于正在关闭或正在打开状态时有效。

图 8 和图 9 显示了 FSM2 和 COUNTER1 的 SysConfig 配置。

 


图 8. FSM2 配置

 


图 9. COUNTER1 配置

创建 PWM 信号的最后一步是使用 FSM 模块，根据 COUNTER1 和 FSM2 生成的事件和信号生成 PWM 波形。使用 FSM0 s0 生成 PWM 信号。当 COUNTER1 发生 counter=ZERO 事件时，s0 必须清除为低电平。当 COUNTER1 发生 counter=match1_val 事件时，s0 必须设置为高电平。

图 10 显示了 FSM0 的 SysConfig 配置。

 


图 10. FSM0 配置

最后，将 PWM 信号拆分为两个信号：一个用于正在关闭状态，一个用于正在打开状态。OUTLUT0 和 OUTLUT2 输出这两个信号。当系统处于正在打开状态时，OUTLUT0 将输出 PWM 信号，OUTLUT2 将保持低电平。当系统处于正在关闭状态时，OUTLUT2 将输出 PWM 信号，OUTLUT0 将保持低电平。图 11 显示了 OUTLUT0 和 OUTLUT2 的 SysConfig 配置。

 


图 11. OUTLUT0 和 OUTLUT2 配置

在下一步，可以在运行期间随时使用 C28x 内核和 HLC 子模块来更新 PWM 周期和占空比。

7 修改 PWM 周期和占空比

需要更新 COUNTER1 的 load_val 和 match1_val，以修改 CLB 逻辑块生成的 PWM 的周期和占空比。C28x 内核能够访问 COUNTER1 中的这两个寄存器并根据需要对它们进行更新。不过，最好在 COUNTER1 发生 counter=ZERO 事件时更新 load_val 和 match1_val，以免发生任何不可预测的行为。在此设计中，C28x 内核提出请求之后，计数器值会在下一个 counter=ZERO 事件时被更新。为了加载计数器值，将使用 HLC 子模块和推挽接口。推挽接口是 C28x 内核和 HLC 子模块用来传输数据的 4 级深度 FIFO。C28x 内核将新的周期和占空比值写入到推挽 FIFO 中。HLC 读取这些值并在发生下一个 counter=ZERO 事件时更新 COUNTER1 寄存器。C28x 还必须向 HLC 发出信号，以表明推挽 FIFO 中提供了新值。使用 GPREG 寄存器（C28x 可以访问的寄存器）的 BIT2 (0b00000100) 创建此信号。将 GPREG 寄存器位连接到 CLB 逻辑块的 BOUNDARY 输入。HLC 在输入事件被激活时执行自己的任务。

在此设计中，使用 EVENT0 向 HLC 发出信号，以使其读取推挽 FIFO 并更新 PWM 的值。如果在 HLC 的 EVENT0 上检测到上升沿，则执行指定的指令。由于 C28x 内核必须向 HLC 发出信号以使其在发生下一个 COUNTER1 counter=ZERO 事件时开始更新 PWM 值，因此属于 HLC 的 EVENT0 输入必须是对 COUNTER1 counter=ZERO 和 BOUNDARY IN2 执行与运算之后得到的信号。使用 LUT2 对这两个信号执行逻辑与运算。随后将 LUT2 的输出连接到 HLC 的 EVENT0 输入。

图 12 显示了 LUT2 的 SysConfig 配置。

 


图 12. LUT2 配置

接下来，定义 HLC 的指令。C28x 内核先后使用新的周期值和新的占空比更新 FIFO。HLC 必须按同样的顺序从 FIFO 中拉取这些值。首先，HLC 必须将周期值拉到 COUNTER1 的有效计数器寄存器中（此值也会写入到将在下一步中讨论的 load_val 中）。必须将从 FIFO 拉取的下一个值写入到 COUNTER1 的 match1_val 中。不过，“拉取”指令无法将值拉到计数器子模块的 match1_val 中。唯一能够向计数器的匹配值执行写入的指令是 MOV_T1 和 MOV_T2。这两个指令分别访问 match1_val 和 match2_val。使用“拉取”指令将 FIFO 中的值拉到 HLC 的 R1 寄存器中。随后，R1 值将使用 MOV_T1 指令更新 COUNTER1 的 match1_val。

INTR 指令是 HLC 执行的最终指令。INTR 指令在 C28x 内核上生成中断，此中断向 C28x 内核表明已执行更新。FIFO 现在为空，可以再次使用。C28x 内核也会清除 GPREG BIT2，以使下一个 counter=ZERO 事件不会生成另一个 HLC 事件（导致 FIFO 为空时被读取并导致下溢）。INTR 指令需要一个被称为“中断标签”的参数。读取 C28x 内核读取此标签，以了解为何造成中断。HLC 可以在逻辑块中发生不同的事件时生成多个中断；但在此设计中，只会使用一个中断。与 INTR 指令配合使用的中断标签是“1”，C28x 内核会在处理中断服务例程时确保中断标签为“1”。

图 13 显示了 HLC 子模块的 SysConfig 配置。

 


图 13. HLC 配置

在此设计的这一部分中尚未执行的最终一项操作是更新 COUNTER1 的 load_val。HLC 无法访问此寄存器，因此 C28x 必须更新此值才能设置 GPREG BIT2。如果不更新 load_val，将不会更新周期。如下代码片段展示了 C28x 内核如何更新 PWM 周期和占空比以及在收到中断之后清除 GPREG。

```
void updateClbPwm(uint32_t period, uint32_t duty)
{
    if (canUpdate)
    {
        canUpdate = 0;
        CLB_writeInterface(CLB1_BASE, CLB_ADDR_COUNTER_1_LOAD, period);
        HWREG(CLB1_BASE + CLB_LOGICCTL + CLB_O_BUF_PTR) = 0U;
        HWREG(CLB1_BASE + CLB_DATAEXCH + CLB_O_PULL(0)) = period;
        HWREG(CLB1_BASE + CLB_DATAEXCH + CLB_O_PULL(1)) = duty;
        CLB_setGPREG(CLB1_BASE, 1 << TRIGGER_PWM_UPDATE_SHIFT);
    }
}

__interrupt void clb1ISR(void)
{
    uint16_t tag = CLB_getInterruptTag(CLB1_BASE);
    if (tag == UPDATE_PWM_COMPLETED_TAG)
    {
        canUpdate = 1;
        CLB_setGPREG(CLB1_BASE, 0);
    }
    CLB_clearInterruptTag(CLB1_BASE);
    Interrupt_clearACKGroup(INTERRUPT_ACK_GROUP5);
}
```

9 节 说明了如何使用 XBAR 模块为 CLB 逻辑块导入和导出信号。

8 已完成的设计

图 14 显示了此设计的整个方框图。您可以利用各个子模块之间的关系了解 CLB 逻辑块要实现的整体目标。

 


图 14. 已完成的设计方框图

选择要使用的子模块时要小心谨慎。例如，上述设计无法使用 FSM0 来取代 FSM1，原因在于硬件限制不允许选择 LUT1 输出作为 FSM0 e1 的输入。这是一个无效配置的示例。《TMS320F2837xD 双核 Delfino™ 微控制器技术参考手册》显示了这些无效设置的完整列表。硬件中的几组输入已经断开，以免形成逻辑环路。图 15 显示了 CLB SysConfig 工具为了向用户通报此设计错误而生成的警告。

 


图 15. 此示例的无效连接

9 输入 X-BAR、输出 X-BAR 和 CLB X-BAR

可以使用 X-BAR 模块将外部信号导入到 CLB 中或者将信号从 CLB 中导出。在本节中，为本应用报告中设计的 CLB 逻辑块配置了 X-BAR 模块（输入 X-BAR、输出 X-BAR 和 CLB X-BAR）。

9.1 使用 X-BAR 将信号导入到 CLB 逻辑块中

要将信号从 GPIO 导入到 CLB（BOUNDARY INz，其中的 z 是 0 到 7 的任意数字），必须配置输入 X-BAR 和 CLB X-BAR。将信号从 GPIO 导入到 CLB 时，需要执行的步骤包括：

1. 照常配置 GPIO：
 - a. 设置方向：输入/输出。
 - b. 启用/禁用上拉。
 - c. 设置其他 GPIO 配置。
2. 使用输入 X-BAR（例如 INPUTx，其中的 x 是 1 到输入最大数量之间的任意数字），并选择所需的 GPIO。
3. 在 CLB 模块内，为 BOUNDARY INz 选择全局输入而不是局部输入。
4. 使用 CLB X-BAR 选择输入 X-BAR 的 INPUTx 作为 AUXSIGy（其中的 y 是 0 到 7 的任意数字）。
5. 选择 AUXSIGy 作为 BOUNDARY INz 的全局输入。
6. 禁用 GPREG 输入，启用外部输入（全局输入 = AUXSIGy 输入 = INPUTx 输入 = GPIO 输入）。

图 16 显示了如何从全局输入、局部输入或 GPREG 位中选择 CLB BOUNDARY 输入。

 


图 16. CLB BOUNDARY 输入多路复用

以下代码片段展示了如何使用器件驱动程序库来完成上述步骤。

```
//
// Configure GPIO4 for Button
//
GPIO_setPinConfig(GPIO_4_GPIO4);
GPIO_setDirectionMode(4, GPIO_DIR_MODE_IN);
GPIO_setPadConfig(4, GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
//
// Configure Input-XBAR INPUT1 to GPIO4
//
XBAR_setInputPin(XBAR_INPUT1, 4);
//
// Configure CLB-XBAR AUXSIG0 as INPUT1
//
XBAR_setCLBMuxConfig(XBAR_AUXSIG0, XBAR_CLB_MUX01_INPUTXBAR1);
XBAR_enableCLBMux(XBAR_AUXSIG0, XBAR_MUX01);

CLB_configLocalInputMux(CLB1_BASE, CLB_IN0, CLB_LOCAL_IN_MUX_GLOBAL_IN);
CLB_configGlobalInputMux(CLB1_BASE, CLB_IN0, CLB_GLOBAL_IN_MUX_CLB_AUXSIG0);
CLB_configGPInputMux(CLB1_BASE, CLB_IN0, CLB_GP_IN_MUX_EXTERNAL);
```

9.2 使用 X-BAR 从 CLB 逻辑块中导出信号

要将信号从 CLB (BOUNDARY OUTx) 导出到 GPIO，对于 OUT4 和 OUT5，请使用输出 X-BAR，OUT0-3 和 OUT6-7 会在 GPIO 处拦截特定外设输出。

如果使用 OUT4 和 OUT5，请使用输出 X-BAR 并执行以下步骤：

1. 照常配置 GPIO。
 - a. 设置方向：输入/输出。
 - b. 启用/禁用上拉。
 - c. 设置其他 GPIO 配置。

2. 将 PINMUX 配置为使用输出 X-BAR。

以下代码片段展示了如何使用器件驱动程序库来完成上述步骤。

```
//
// Configure GPIO31 for OUTPUTXBAR8
//
GPIO_setPinConfig(GPIO_31_OUTPUTXBAR8);
GPIO_setDirectionMode(31, GPIO_DIR_MODE_OUT);
GPIO_setPadConfig(31, GPIO_PIN_TYPE_STD);
//
// Configure OUTPUT-XBAR OUTPUT8 as CLB1_OUT4
//
XBAR_setOutputMuxConfig(XBAR_OUTPUT8, XBAR_OUT_MUX01_CLB1_OUT4);
XBAR_enableOutputMux(XBAR_OUTPUT8, XBAR_MUX01);
//
// Configure GPIO34 for OUTPUTXBAR1
//
GPIO_setPinConfig(GPIO_34_OUTPUTXBAR1);
GPIO_setDirectionMode(34, GPIO_DIR_MODE_OUT);
GPIO_setPadConfig(34, GPIO_PIN_TYPE_STD);
//
// Configure OUTPUT-XBAR OUTPUT1 as CLB1_OUT5
//
XBAR_setOutputMuxConfig(XBAR_OUTPUT1, XBAR_OUT_MUX03_CLB1_OUT5);
XBAR_enableOutputMux(XBAR_OUTPUT1, XBAR_MUX03);
```

如果进行外设输出拦截（逻辑块 OUT0-3 和 OUT6-7）：

1. 为此特定外设照常配置 PINMUX。
 - a. 示例：为 EPWM1A 配置 GPIO0。
2. 允许使用 OUT_EN 寄存器进行 CLB OUT0-3 和 OUT6-7 输出。

GPIO 的输出是 CLB OUT 而非外设输出。TRM 中的外设信号多路复用器表提到了哪个 CLB OUT 对应于哪个外设输出。以下代码片段展示了如何使用器件驱动程序库来完成上述步骤。

```
//
// Configure GPIO0 for EPWM1A which will be overridden by CLB0_OUT0
//
GPIO_setPinConfig(GPIO_0_EPWM1A);
GPIO_setDirectionMode(0, GPIO_DIR_MODE_OUT);
GPIO_setPadConfig(0, GPIO_PIN_TYPE_STD);
//
// Configure GPIO1 for EPWM1B which will be overridden by CLB0_OUT1
//
GPIO_setPinConfig(GPIO_1_EPWM1B);
GPIO_setDirectionMode(1, GPIO_DIR_MODE_OUT);
GPIO_setPadConfig(1, GPIO_PIN_TYPE_STD);
```

最后，必须启用 CLB 逻辑块输出。如下代码片段将使用器件驱动程序库完成此任务。

```
CLB_setOutputEnableMask(CLB1_BASE, 1 << 0 | 1 << 2);
```

10 运行示例项目

本节将说明如何测试我们为此系统设计的 Code Composer Studio™ 示例项目。我们在 TMS320F28379D LaunchPad 上测试了此示例。

10.1 设置和连接

图 17 显示了用于 BOUNDARY IN0 和 IN1 的引脚、用于正在关闭和正在打开状态的 PWM 输出以及用于显示 FSM1 子模块当前状态的 LED。

 


图 17. TMS320F28379D LaunchPad 连接

10.2 测试状态和转换

在运行此代码之前，使用一条跳线将 BOUNDARY IN0 和 IN1 拉到 GND。在这些 GPIO 上启用内部上拉。断开与 GND 之间的连接会将引脚拉到高电平。将示波器探头同时连接到 GPIO0 和 GPIO1，以便在系统处于正在关闭或正在打开状态时查看 PWM 信号。随后的几节将介绍如何在这些步骤之间转换，以查看 LaunchPad 上的这些更改产生的结果。

10.2.1 步骤 1

执行以下步骤，以查看从已打开状态向正在关闭状态的转换：

1. 运行内核。两个 LED 都已关闭，示波器上未显示任何 PWM 信号。
2. 断开 BOUNDARY IN0 与 GND 的连接。
 - a. 状态机将从已打开状态转换为正在关闭状态。相应的 GPIO 上显示的 PWM 信号表示正在关闭。状态 LED 处于关-开状态，以显示 $S1 = 0$ 、 $S0 = 1$ 。
3. 再次将 BOUNDARY IN0 连接到 GND。此更改不会产生任何变化。

10.2.2 步骤 2

执行以下步骤，以查看从正在关闭状态向已关闭状态的转换：

1. 断开 BOUNDARY IN1 与 GND 的连接。
 - a. 状态机将从正在关闭状态转换为已关闭状态。PWM 信号将停止。状态 LED 处于开-开状态，以显示

$S1 = 1$ 、 $S0 = 1$ 。

2. 再次将 BOUNDARY IN1 连接到 GND。此更改不会产生任何变化。

10.2.3 步骤 3

执行以下步骤，以查看从已关闭状态向正在打开状态的转换：

1. 断开 BOUNDARY IN0 与 GND 的连接。
 - a. 状态机将从已关闭状态转换为正在打开状态。相应的 GPIO 上显示的 PWM 信号表示正在打开。状态 LED 处于开-关状态，以显示 $S1 = 1$ 、 $S0 = 0$ 。
2. 再次将 BOUNDARY IN0 连接到 GND。此更改不会产生任何变化。

10.2.4 步骤 4

执行以下步骤，以查看从正在打开状态向已打开状态的转换：

1. 断开 BOUNDARY IN1 与 GND 的连接。
 - a. 状态机将从正在打开状态转换为已打开状态。PWM 信号将停止。状态 LED 处于关-关状态，以显示 $S1 = 0$ 、 $S0 = 0$ 。
2. 再次将 BOUNDARY IN1 连接到 GND。此更改不会产生任何变化。

10.2.5 步骤 5

在这最后一个测试中，输入 IN0 和 IN1 已从 GND 断开，导致系统的状态在正在关闭和正在打开之间连续跳跃。此跳跃会按采样计数器的频率切换状态和 PWM 信号。

10.3 测试 PWM 周期和占空比

最后要测试的是在运行时更改 PWM 周期和占空比的能力。执行以下步骤，以测试此功能：

1. 运行此代码并打开表达式窗口。
2. 添加 clbPwmUpdateNow、clbPwmDuty 和 clbPwmPeriod。
3. 启用自动刷新。

 


图 18. 使用表达式窗口更改 PWM 周期和占空比

4. 单击 `clbPwmDuty` 和 `clbPwmPeriod` 的值，并将它们更新为新值。
5. 单击 `clbPwmUpdateNow` 的值，并写入值“1”。
6. PWM 会更新，并显示在示波器上。

图 19 和图 20 显示了一个将 PWM 占空比设置为 1000、将周期设置为 2000 的示例。

 


图 19. PWM 占空比为 1000，周期为 2000

 


图 20. 示波器 - PWM 占空比为 1000，周期为 2000

图 21 和图 22 显示了一个将 PWM 占空比设置为 3000、将周期设置为 4000 的示例。

 


图 21. PWM 占空比为 3000，周期为 4000

 


图 22. 示波器 - PWM 占空比为 3000，周期为 4000

11 总结

CLB 模块是一个功能强大、高度灵活的外设。它可以创建极其强大的设计，这些设计既可以独立运行，也可以用作对 C28x 内核的补充。还展示了 CLB Sysconfig 工具的使用方法以及 XBAR 模块为 CLB 模块导入和导出信号时所需的配置。

12 参考文献

- [TMS320F2837xD 双核 Delfino™ 微控制器技术参考手册](#)
- [TMS320F28004x Piccolo 微控制器技术参考手册](#)

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2022，德州仪器 (TI) 公司