

Application Brief

絶縁型 CAN システムで信号および電源を絶縁する方法



はじめに:

多くの産業用および車載用アプリケーションにおいて信号絶縁の使用が増加したため、絶縁型電源の需要も高まっています。絶縁バリアの一方の側にある電源が短絡されると、絶縁の利点は失われます。また、絶縁型電源サブシステムを注意深く設計しないと、電力伝送効率の低下による温度上昇や、エミッションによるデータの破損など、システム全体の性能に影響します。この資料では、絶縁型 CAN サブシステムの設計プロセスを簡素化できるように、CAN 信号と電源を絶縁するためのさまざまなオプション（ディスクリートと統合の両方）を示します。

絶縁型電源のディスクリート実装:

図 1 に、絶縁型 CAN サブシステム用のディスクリート絶縁型信号と電源ソリューションの例を示します。絶縁型 CAN の機能は、送信 (TXD) および受信 (RXD) 信号用に各方向に 1 つのチャネルを提供するデジタル アイソレータ ISO7721 と、データレートがフレキシブルなフォルト保護 CAN トランシーバ TCAN1042H を使用して実現しています。

（製品の更新: ISO7721 は前世代のデジタル アイソレータです。新規設計には、タイミングと EMC 性能が改善された、次世代のピン互換強化絶縁型デジタル アイソレータ、ISO6421 をお勧めします。）

SN6501 デバイスはプッシュプルトランスマジックアーチで、外付けトランジスタ、整流ダイオード、LDO と組み合わせて絶縁型電源を生成するのに使用できます。必要なレギュレーションによって、LDO はオプションです。トランジスタの 1 次側で 350mA までのトランスマジックアーチ電流を供給する場合は、SN6501 で十分です。ドライバ電流をこれより大きくする必要がある場合は、駆動電流が 1A の SN6505A または SN6505B の方が適しています。

図 1 のディスクリートアイソレータと CAN を絶縁型 CAN デバイスに置き換えると、図 2 に示すように信号チェーンを簡素化できます。絶縁型電源ソリューションは、従来のディスクリート実装と同じです。この設計では、絶縁型 CAN ISO1042 デバイスにより、デバイス数が 1 削減され、ループ時間が短縮されて、高いレベルの保護が実現されます。このソリューションは、従来のディスクリートソリューションのすべての利点を備えているだけでなく、欠点は追加されません。

システム内に同じ絶縁型電源から電源を供給する絶縁型 CAN デバイスが複数存在する場合、このアーキテクチャでは LDO の出力をすべての絶縁型 CAN デバイスに電源を供給するのに使用できるので、信号チェーン セクションがコンパクトになります。TIDA-01255 は、ディスクリート実装向けの詳細なリファレンス デザインで、車載用および産業用 CAN システムに適用できます。

このソリューションの利点:

- 外付けトランジスタの使用により電力伝送効率を向上（約 70~80%）。
- トランスマジックアーチのスイッチング周波数を低くすることで、エミッションを最小限に抑えることが可能。
- 任意の CAN トランシーバ、デジタル アイソレータ、シングルチップ絶縁型 CAN を使用できるフレキシビリティ。
- 絶縁型電源は複数の絶縁型 CAN トランシーバに電流を供給可能。

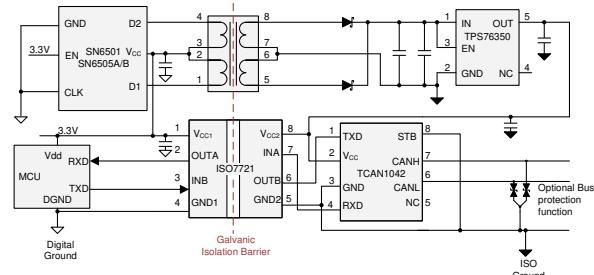


図 1. 絶縁型 CAN サブシステムのディスクリート実装

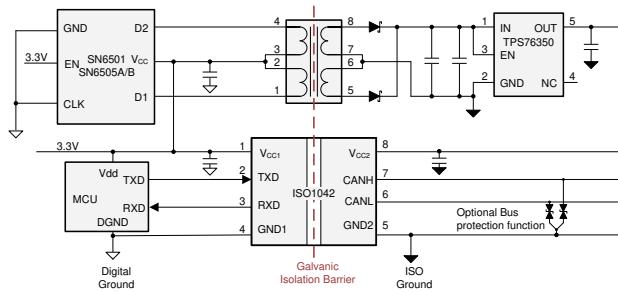


図 2. 絶縁型 CAN トランシーバを使用した絶縁型 CAN サブシステムのディスクリート実装

• **このソリューションの欠点:**

- ディスクリート部品により基板面積が大きくなる。
- トランジスタは大きく高さが必要なため、基板の近接積層が制限される。
- すべての絶縁部品が個別の認定を必要とする。

絶縁型電源内蔵の絶縁型 CAN:

ISOW1044 を使用すると、絶縁型 CAN と電源の同じ機能を実現できます。これは、図 3 に示すように、すべての絶縁機能と CAN FD トランシーバを 1 つの 20-SOIC パッケージに統合した单一デバイスです。ISOW1044 チップ内にトランジスタが内蔵されているため、X と Y の寸法だけでなく、Z (高さ) の寸法でもスペースを節約できます。また、ISOW1044 には別の 10Mbps GPIO チャネルが搭載されているため、ボードから他のデジタルアイソレータやフォトカプラーをさらに除去するのに役立ちます。

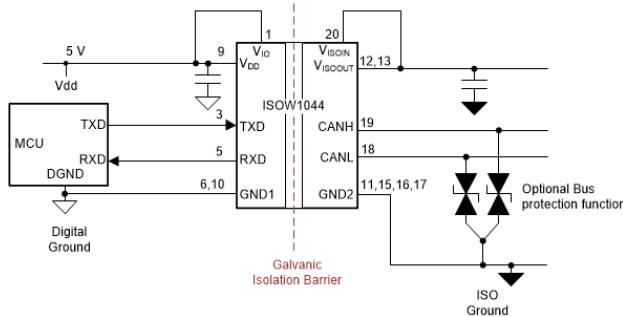


図 3. 絶縁型 CAN サブシステムの統合実装

• **このソリューションの利点:**

- ソリューションの高さを低減するコンパクトなソリューション。
- 絶縁型コンポーネントが 1 つだけなので、認定と設計が容易。
- 適切な定格のトランジスタを見つける負担を軽減。
- この低放射設計により、最終的なシステムで 2 層 PCB 上にフェライトビーズを 2 個だけ使用して、CISPR 32 放射エミッション Class B 制限ラインを満たすことが可能。

• **このソリューションの欠点:**

- オンチップトランジスタにより電力伝送効率が 47% に制限される。
- トランジスタが内蔵されているためスイッチング周波数が高くなり、一般にディスクリート実装よりもエミッションが高くなる。
- このデバイスは内蔵 CAN トランシーバに対してのみ最大 20mA の追加出力電流で絶縁型電源を生成するため、絶縁型電源が主に 1 つの CAN インターフェイスに必要なシステムに最適。

特殊なケース

絶縁型電源のディスクリート実装または統合実装で、3.3V または 5V の電源を 1 次側に容易に供給できない場合があります。たとえば、PLC アプリケーションは 24V 電源を使用し、車載アプリケーションは 12V バッテリを使用する場合などです。このような場合、図 4 に示すように、トランジストライバ SN650x の前に適切な LDO を追加して、トランジストライバに必要な 5V レベルに降圧することができます。トランジスタは高電圧電源で駆動され、絶縁型 CAN に電源を供給するために 2 次側に 5V を供給できるように巻線比が選択されます。トランジスタのセンタータップは SN650x 定格より高い電圧に接続されているため、高電圧 FET を使用してトランジストライバの出力 D1, D2 を保護します。効率の低下を低減するため、 $R_{DS(ON)}$ を可能な限り低く保つように FET のサイズを調整する必要があります。

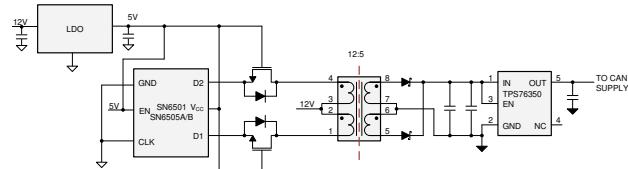


図 4. 1 次側電圧が高い場合

まとめ

絶縁型 CAN システムの設計に最適なコンポーネントを選択することは重要です。ディスクリートソリューションまたは統合ソリューションのどちらを選択するかは、サイズおよび設計のしやすさと、効率およびエミッションの間のトレードオフを考慮して決定する必要があります。絶縁型電源のディスクリート実装では、効率の向上とエミッションの低減を実現でき、絶縁型電源の統合型ソリューションでは、スペースに制約のあるアプリケーションでコンパクトなソリューションを実現できます。

表 1. その他の推奨デバイス

| デバイス | 最適化されるパラメータ | 性能のトレードオフ |
|---------|-------------------|---------------------------------------|
| ISO1044 | 超小型絶縁型 CAN トランシーバ | 3kV _{RMS} の絶縁、±58V バスのフォルト保護 |

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の默示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または默示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したもので、(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月